

EE4C10 Analog Circuit Design Fundamentals

Homework Assignment I

Tzong Lin Chua

August 31, 2021

Contents

Problem 1	1
Problem 2	2
Problem 3	2
Problem 4	2
Problem 5	2
Problem 6	2
Problem 7	2

Problem 1

For $I_D = 40\mu A$:

$$I_D = \frac{1.8V - V_D}{R}$$

$$V_D = 1.8V - I_D R$$

$$V_D = 1.0V$$

Saturation region:

$$V_{GS} = 1.0V > V_{TH}$$

$$V_{GS} - V_{TH} = 0.4V < V_{DS}$$

1. $\lambda = 0V^{-1}$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{OX}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$L = \frac{\mu_n C_{OX}}{2} \frac{W}{I_D} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$L = 0.39\mu m$$

2. $\lambda = 0.06V^{-1}$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{OX}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$L = \frac{\mu_n C_{OX}}{2} \frac{W}{I_D} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$L = 0.41\mu m$$

Problem 2

Problem 3

Problem 4

Problem 5

Problem 6

Problem 7